

PROBLEMA PROPUESTO No2

En el circuito de la figura, $I_3=1A$.Determine I_1 , I_2 y V . Rta: 3A; 2A; 19V

