

PROBLEMA PROPUESTO No3

Determine las corrientes i_1 , i_2 e i_3 en el circuito de la figura. Rta: $i_1=11/13A$, $i_2=6/13A$, $i_3=17/13A$.

